

5.1.1 数制

1. 二进制数

二进制数的 1 位 (bit) 只能取 0 和 1 这两个不同的值,可以用来表示开关量(或称数字量)的两种不同的状态,例如触点的断开和接通、线圈的通电和断电等。

在编程软件中,位编程元件的 1 状态和 0 状态用 TRUE 和 FALSE 来表示。

计算机和 PLC 用多位二进制数来表示数字,二进制数基数为 2,遵循逢二进一的运算规则,从右往左的第 n 位 (最低位为第 0 位)的权值为 。

用位置记数法表示为:

$$\mathbf{N} = \mathbf{M}(B_{n-1} \quad 2^{n-1} + \dots + B_1 \square 2^1 \square B_0 \square 2^0 + B_{-1} \quad 2^{-1} \quad \dots \quad B_{-m} \quad 2^{-m})$$

$$= \mathbf{M}(D_i \quad 2^i)$$

$$= \mathbf{M}(D_i \quad 2^i)$$

二进制常数以2#开始, 用下式计算2#1100对应的十进制数:

$$1 \diamondsuit 2^3 \diamondsuit 1 \diamondsuit 2^2 \diamondsuit 0 \quad 2^1 \quad 0 \quad 2^0 \quad 12$$

2. 十六进制

多位二进制数的书写和阅读报不方便。为不解决这一问题,可 以用十六进制数来取代二进制数,二进制整数从最低位(小数从最 高位)起,每四位用一位十六进制数表示。十六进制数的 16 个数 字是 0~9 和 A~F (对应于十进制数 10~15)。 B#l6# 、 W#16# 和 DW#16# 分别用来表示十六进制字节、字和双字常数,例如 W#16#13AF。在数字后面加"H"也可以表示十六进制数,例如:

 $B3H = 1011\ 0011B$

1FB.02H=0001 1111 1011.0000 0010B

F3ADH=1111 0011 1010 1101B

3. 数制转换

1) 十进制 ∀ 二进制

整数部分:除基取余法——整数连续用基数2除,取各次余数

,直到商为零。

小数部分:乘基取整法——小数连续乘基数 2 ,每次取整数部分,直到小数为零;若小数乘 2 无法使尾数为零,则可根据精度要求求出足够位数。

例:分别将237和0.6875化为二进制数,其过程如下。

$$2 \ 237$$
 余数 低位 $2 \ 118 \ \cdots \ 1=k_0$ $2 \ 59 \ \cdots \ 0=k_1$ $2 \ 29 \ \cdots \ 1=k_2$ $2 \ 14 \ \cdots \ 1=k_3$ $2 \ 7 \ \cdots \ 0=k_4$ $2 \ 3 \ \cdots \ 0=k_5$ $2 \ 1.5000 \ \cdots \ 0=k_3$ $2 \ 1.0000 \ \cdots \ 0=k_4$ 低位

其结果是(237) 10 =(1110,1101)2, (0.6875) 10 =(0.101)

2) 十进制 ∀ 十六进制

整数部分:除基取余法——整数连续用基数 16 除,取各次余数 ,直到商为零。

小数部分:乘基取整法——小数连续乘基数 16,每次取整数部 分,直到小数为零;若小数乘16无法使尾数为零,则可根据精度 要求求出足够位数。

例:分别将237和0.5429化为十六进制数。

其结果是(237) 10 =(ED)16, (0.5429) 10 =(0.8AF)16

为社会塑造优秀人才 Shaping Excellent Talents For Society

S7-1200 PLC 编程基础知识

3) 十六进制 ∀ 十进制

整数部分: 按权展开法

例: 3D7BH=3×163+13×162+7×161+11×160

 $=3\times4096+13\times256+7\times16+11\times1$

=12288+3328+112+11

=15739

小数部分:一般不用;使用时可化成二进制小数再作换算。

二进制 ∀ 十进制: 一般二进制先换成十六进制, 再转换成十进制。

十进制 ∀ 十六进制: 一般十进制先转换成二进制, 再转换成

表 5.1 给出了不同进制数的表示方法。

表 5.1 给出了不同进制数的表示方

十进制	十六进	二进制	DCD F	十进制	十六进制	二进制	BCD 码	
数	制数	数	BCD 码	数	数	数		
0	0	00000	0000 0000	9	9	01001	0000 1001	
1	1	00001	0000 0001	10	A	01010	0001 0000	
2	2	00010	0000 0010	11	В	01011	0001 0001	
3	3	00011	0000 0011	12	С	01100	0001 0010	
4	4	00100	0000 0100	13	D	01101	0001 0011	
5	5	00101	0000 0101	14	Е	01110	0001 0100	
6	6	00110	0000 0110	15	F	01111	0001 0101	
7	7	00111	0000 0111	16	10	10000	0001 0110	
8	8	01000	0000 1000	17	11	10001	0001 0111	

5.1.2 码制

带符号数的表示方法:二进制数最高位表示数符,其余位表示数值。

例: 00000100 表示 +4 10000011 表示 -3

1. 原码

尾数部分直接表示数值本身绝对值:此称原码表示法。

表达式:
$$[X]_{\mathbb{R}} = \begin{cases} x & (x & 0) \\ 2^{n-1} - x & (x & 0) \end{cases}$$



例: n=8, x=+4,则[x]原=00000100

n=8 , x=-3 , 则 [x] 原 =27- (-00000011) =10000011

存在二种表示方式:

2. 补码

二数相减,用电路实现减法,结构极为复杂。实际实现时,用加法器就可完成减法。加法器容易制作,故运算更加方便。用 8 位二进制数表示一个带符号数,最高位是符号位,剩下 7 位表示数值

当 $x \ge 0$ 时, [x] 补是 x 的本身值,最高位为 0;

当 x<0 时, [x] 补 =28+x

例: ① x=+0000101B [x] 补=00000101B

② x=-0000101B [x] $\stackrel{?}{\Rightarrow}$ = 100000000B+ (-

0000101B) =11111011B



例:二进制补码的简明方法。

设 y=-0000010B (-2 十)

[y]补=11111101B,再加1,得:

11111110B

设 y=-0000110B (-6 十) [y] 补 =11111010B

已知[X]补,求X。

正数: X即[X]补,只是最高位0变成+;

负数:数值变反加1,再添负号(-)。

例: 己知[X]补=11111010B

首先,数值变反: 0000101B,然后加1: 10000110B,最后添加符号: 0000110B

$$x=14=+0001110B$$
 [x] $\Rightarrow k=00001110B$

$$y=-32=-0100000B$$
 [y] $\Rightarrow h=11100000B$

$$[x+y] \nmid h = [x] \nmid h + [y] \nmid h = 00001110B + 11100000B = 11101110B$$

$$x+y=-0010010B=-(16+2)=-18$$

对 n 位字长的二进制数,最高位仍为符号位。-128 是特殊情况

:最高位既是数符位又是数值位。8位二进制数可表示带符号数数值范围为:

0000000B~0111111B

1000000B~1111111B

3. BCD 码

实际应用中一般计算问题的原始数据大多是十进制数,人们为计算机设计了一种用二进制数为它编码,该编码称 BCD 码

- (Binary Coded Decimal)。BCD 是二进制编码的十进制数的缩写,BCD 码用四位二进制数表示一位十进制数(见表 5.1)
- 一个字节的 BCD 码可表示数值范围为 $0 \sim 99$, 16 位 BCD 码的范围为 $-999\sim+999$, 32 位 BCD 码的范围为 -
- 9999999~+9999999 .

BCD 码运算时,每半个字节结果不超过9不修正,超过9则加6

例: 0001 0101 1: 0100 1000 48+ +) 0010 0011 23+ 0011 1000 38+ 0100 1000 48+ +) 0110 1001 69+ 1011 0001←低半字

1011 0001 ←低半字节有进位,修正 **L**高半字节>9,修正



5.1.3 逻辑运算

在数字量(或称开关量)控制系统中,变量仅有两种相反的工作状态,例如高电平和低电平、继电器线圈的通电和断电,可以分别用逻辑代数中的1和0来表示这些状态,在波形图中,用高电平表示1状态,用低电平表示0状态。使用数字电路或PLC的梯形图都可以实现数字逻辑运算,图 5.1的上面是PLC的梯形图,下面是对应得数字门电路。

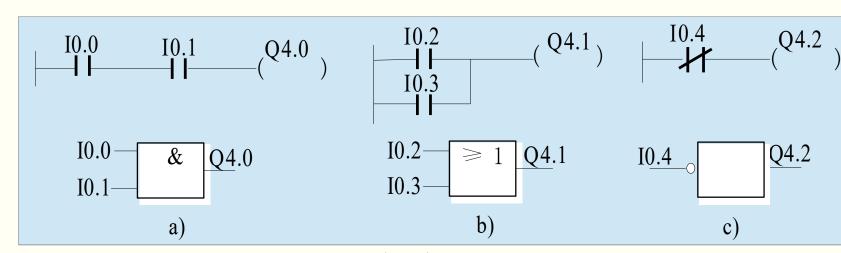


图 5.1 基本逻辑运

图 5.1 中的 I0.0~I0.4 为数字输入变量, Q4.0~Q4.2 为数字量输出变它们之间的"与"、"或"、"非"逻辑运算关系如表 5.2 所示。

表 5.2 逻辑运算关

2 +												
		与			或	非						
	Q4.0 = I0.0 · I0.1			Q4.1 = I0.2 + I0.3			$Q4.2 = \overline{10.4}$					
Г	I0.	I0.1	Q4.0	I0.2	I0.3	Q4.1	I0.4	Q4.2				
	0	0	0	0	0	0	0	1				
	0	1	0	0	1	1	1	0				
	1	0	0	1	0	1						
	1	1	1	1	1	1						

图 5.2 中继电器电路实现的逻辑运算可以用逻辑代数表达式表示为

KM=(SB1+KM) 纂B2 FR

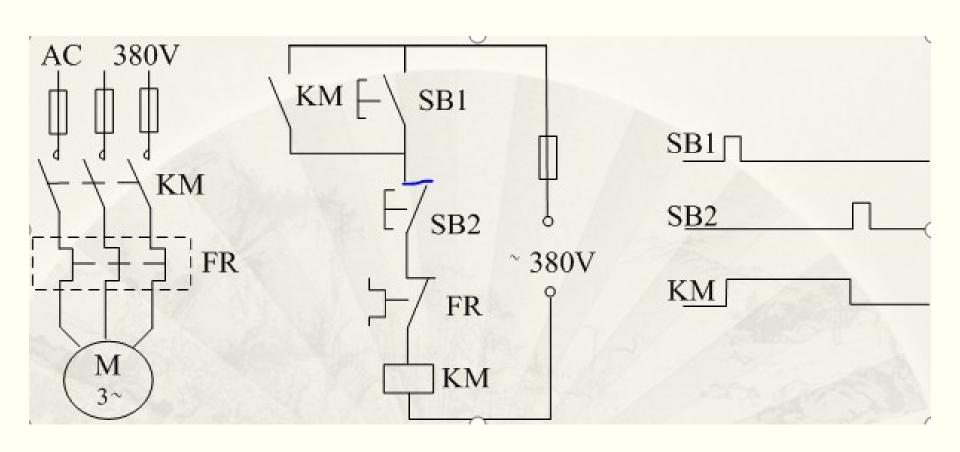


图 5.2 继电器控制电路

谢谢聆听